VI. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE

Lp.	Nazwa	Symbol
280	Prąd stały	bb
281	Prąd zmienny małej częstotliwości, np. 50 Hz	
282	Prąd zmienny częstotliwości akustycznej	
283	Prąd stały i zmienny	
284	Prąd stały okresowo przerywany	
285	Prąd zmienny okresowo przerywany	
286	Biegun ujemny źródła prądu stałego	
287	Biegun dodatni źródła prądu stałego	
288	Zasilanie obwodu	
289	Doprowadzenie do drugiego bieguna zasilającego	
290	Uziemienie symbol ogólny	
291	Uziemienie: a) bateryjne, robocze b) ochronne c) elektryczne	a) b) c)
292	Połączenie z masą (podstawą lub konstrukcją metalową urządzenia), np. konstrukcja stojaka lub tablicy rozdzielczej	
293	Uziom a) pionowy rurowy b) pionowy płytowy c) poziomy	a) b) c)
294	Akumulator, ogniwo UWAGA: **Biegun dodatni oznacza się kreską cienką długą. Zezwala się na stawianie przy biegunie dodatnim znaku +**	
295	Bateria akumulatorów lub ogniw	bb
296	Bateria akumulatorów o stałym odczepie	bb
297	Zaciski uczestek prądu zmiennego indaktora	
298	Zacisk uczestki prądu pulsującego indaktora	
299	Uziemiony zacisk uczestki indaktora	
300	Prądnica	G
301	Prądnica prądu stałego	G
302	Prądnica prądu zmiennego	G
303	Starter (rozrusznik) silnika spalinowego	St
304	Magneto	Mg
305	Zespół maszynowy	
306	Zespół maszynowy złożony z maszyny głównej i maszyny pobocznej	
307	Silnik spalinowy S ze statnem St, napędzający prądnicę prądu stałego i prądnicę prądu zmiennego ze wzbudnicą.	St G S G E
308	Silnik elektryczny	M
309	Silnik prądu stałego	M
310	Silnik elektryczny prądu stałego, np. silnik napędu zwrotnicowego UWAGA: **Oznaczenie stosowane w schematach urządzeń elektrycznych z zabezpieczeniami zawarkowymi**	
311	Silnik prądu zmiennego, jednofazowy, np. silnik napędu zwrotnicowego.	M
312	Silnik prądu zmiennego trójfazowy	M
313	Przetwornica maszynowa jednotwornikowa, przetwarzająca prąd stały na zmienny	
314	Wzmacniacz skrzydełkowy z silnikiem np. prądu zmiennego	M
315	Urządzenia dodatkowe (np. hocznikowe lub szeregowe) prądnic i silników; elektromagnes	
316	Opornik rozruchowy	
317	Zespół lub urządzenie złożone z większej liczby współpracujących elementów lub zespołów	bb
318	Przetwornica nieinwertowa prądu stałego na prąd zmienny, np. wibratorowa	
319	Przetwornica maszynowa dwutwornikowa	M G
320	Przetwornica częstotliwości, przetwarzająca prąd jednej częstotliwości na inną częstotliwość	
321	Impulsator, transtor, silnik z kołackami dla wyzyskania impulsów	
322	Urządzenie mięsowe, np. urządzenia techniczne lub magnetyczne	
323	Transformator jednofazowy	
324	Transformator trójfazowy	
325	Transformator z wyprowadzonymi odczepami	
326	Prostownik stykowy, symbol ogólny, np. miedziany	O_2
327	Zespół prostowniczy	
328	Filtr elektryczny, symbol ogólny	
329	Filtr a) dolnoprzepustowy b) górnoprzepustowy c) środkowoprzepustowy	a) b) c)
330	Bezpiecznik prądowy	
331	Bezpiecznik plombowany	
332	Bezpiecznik samoczynny	
333	Bezpiecznik napięciowy (odgromnik) a) symbol ogólny b) z elektrodami metalowych c) z elektrodami ceramicznych na napięcie znamionowe 750V d) próżniowy dwuelektrodowy e) napełniony gazem, neonem	a) b) c) d) e)
334	Odłącznik jednobiegunowy (jednoprzerwowy)	
335	Odłącznik dwubiegunowy (dwuprzerwowy)	
336	Odłącznik trójbiegunowy (trójprzerwowy)	
337	Wyłącznik symbol ogólny	
338	Wyłącznik pokątny jednobiegunowy	
339	Wyłącznik pokątny dwubiegunowy	
340	Wyłącznik pokątny trójbiegunowy	
341	Wyłącznik dźgłowy dwubiegunowy	
342	Wyłącznik dźgłowy trójbiegunowy	
343	Przełącznik pokątny dwubiegunowy	
344	Przełącznik pokątny trójbiegunowy	
345	Przełącznik dźgłowy dwubiegunowy	
346	Przełącznik dźgłowy trójbiegunowy	
347	Wyłącznik n.- biegunowy, symbol ogólny	
348	Przełącznik n- biegunowy, n-pokolenowy (m.- obwodowy)	
349	Przekaźnik lub zespół przekaźników elektromagnetycznych, symbol ogólny (przekaźnik, stycznik, wyłącznik samoczynny, zespoły przekaźników elektromagnetycznych)	
350	Przekaźnik nadnapięciowy	
351	Przekaźnik: a) podnapięciowy b) podprądowy	a) b)
352	Zespół nadnapięciowo-podnapięciowy	
353	Przekaźnik prądu zwrotnego	
354	Styczník	
355	Wyłącznik samoczynny	bb (trójbiegunowy)
356	Przekaźnik pomocniczy elektromagnetyczny	
357	Woltomierz prądu stałego	V
358	Woltomierz prądu zmiennego	V
359	Woltomierz stykowy prądu stałego	V
360	Amperomierz prądu stałego	A
361	Amperomierz prądu zmiennego	A
362	Watomierz prądu zmiennego	W
363	Częstościomierz	f
364	Omomierz	Ω
365	Licznik amperogodzin	AH
366	Licznik kilowatogodzin	kWh
367 - 380		