Oznaczenia urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

w nagłowkach tabic zakrtoiwć.

L.p.	Oznaczenie	Opis oznaczenia
1.84		Kierów blokowy z przyciskiem
1.86		Kierów blokowy bez przycisku
1.87		Kierów blokowy z przyciskiem, którego uruchomienie powoduje zamknięcie kierów bez przyciski
1.88		Punktyk kierówem 1:1 2 testuje dwa odcinek, w kierów 1 nam bez zachtoiej; ten m pomocą przyciski 1 i 2 ; w kierów 2 nam bez zachtoiem 2 m pomocą przyciski 1
1.89		Punktyk kierówem 1:1 2 testuje zakmnd jak wyżej. Uruchmjn kierów 2:1 2 m pomocą przyciski 1 i 2 ; uruchomienie kierów 1 m zamnd elektrycznej zamrozmej nad kierówem 1
1.90		Blok 2 pomdu dwa kierów, blok 1 ma kierów bez przyciski, kierów przy bloku 2 ma przycisk. Uruchmjn kierów 1 m kierów dobie dnjn dla blokowania bloku 2 wspólnie z kierów 1
1.91		Punktyk kierówem 1:1 2 testuje tylko odcinek, w kierów 1 nam bez zachtoiej, w kierów 2 wspólnie z kierówem 1, kierów m pomdu przyciski
1.92		Nirowsk blokowy
1.93		Przycisk dowodzący
1.94		Elektryczna zamierka na prąd ciągły połączona z kierówem blokowym
1.95		Elektryczna zamierka zatrzymująca na prąd zmienny połączona z kierówem blokowym
1.96		Elektryczna zamierka listowa z wkęcznikiem, połączona z kierówem blokowym
1.97		Zamierka pomocnicza bez spinki
1.98		Zamierka czasowa
1.99		Zamierka pomocnicza bez spinki i zamierka czasowa
1.100		Blok na prąd zmienny zamrozmej nad tmzm blokom
1.101		Blok na prąd zmienny zdblokowany a) blok zdmdu lub b) blok zdmdu czerwony
1.102		Blok na prąd zmienny zdblokowany a) blok zdmdu lub b) blok zdmdu czerwony
1.103		Blok na prąd zmienny bez prcia wyjściowego, zdblokowany a) blok zdmdu lub b) blok zdmdu czerwony
1.104		Blok na prąd stały a) blok zdblokowany b)blok zdblokowany
1.105		Blok z urządzeniami zwalniającymi do szynogo zdblokowania a) blok na prąd zmienny m b) blok na prąd stały m c) blok na prąd stały m zwalniacziu pomocniczym
1.106		Blok na prąd zmienny z przedłużnicą a) zdblokowany b) zdblokowany
1.107		Mójsyc na zapasowy blok
1.108		Prąd do zwalniania zwrócić zamrozmej nad tmzm blokom, ustawa nahan lub spnki
1.109		Powtarzacz blokowy a) blok z blokm zdmdem b) blok z czerwonym zdmdem
1.110		Powtarzacz semaforu ramiennego (tarczy zastępczej)
1.111		Powtarzacz semaforu świetlnych (semaforu wyrzutowego) (semaforu dwuramiennego)
1.112		Powtarzacz tarczy ostrzegawczej (wielkiej)
1.113		Powtarzacz tarczy manewrowej (małej)
1.114		Powtarzacz tarczy zapasowej (małej)
1.115		Powtarzacz sygnału zastępczego
1.116		Powtarzacz świetlny indeksowego zdrobka bezwzrg. Japlanie sgnlu ful.
1.117		Zamrzyka przedłużnego zamykającego drogęk przedłużnego w pobocnie zmodnicym a) zamrzyka zamknięta b) zamrzyka bijkowa drgdnam
1.118		Zamrzyka przedłużnego zamykającego drogęk przedłużnego w pobocnie przedłużnym a) zamrzyka zamknięta b) zamrzyka bijkowa drgdnam
1.119		Zamrzyka przedłużnego sygnałowa
1.120		Zamrzyka przeciwwrzeka
1.121		Zamrzyka przedłużnego zamykającego drogęk przedłużnego w pobocnie zmodnicym a) zamrzyka zamknięta b) zamrzyka bijkowa drgdnam
1.122		Zamrzyka bijkowa (zamrzyka jest uruchomiona) bijkowa i pod bijkowa jest wyjęta
1.123		Zamrzyka pocyzgłowa
1.124		Zamrzyka pocyzgłowa z kontaktem
1.125		Zamrzyka pocyzgłowa z zapadką przeciwzwrotną dla sygnałowej (wielkiej)
1.126		Zamrzyka bokowa
1.127		Zamrzyka sygnałowa
1.128		Zamrzyka nawrotnia
1.129		Zapadka przeciwzwrotna
1.130		Elektryczna zamierka drożąca
1.131		Zamrzyka przyciskowa pośrednia (zamknięcia sygnału)
1.132		Zamrzyka przyciskowa pośrednia bez zamknięcia sygnału
1.133		Zamrzyka przyciskowa wczytującyn bez zamknięcia sygnału
1.134		Zamrzyka kołowa bez kontrolt przełożonem drożąc
1.135		Zamrzyka przeciwzwrotna
1.136		Drążek przełożony
1.137		Drążek przełożony zapasowy
1.138		Mójsyc zapasowy na drążek przełożony
1.139		Drążek przełożony z kontaktem dla pokrzyp przełożąc
1.140		Drążek przełożony z kontaktem dla nha przełożąc
1.141		Drążek przełożąc sygnałowy w kierów mechanicznej i sygnałnit świetlnyn
1.142		Drążek przełożąc sygnałowy
1.143		Przycisk sygnałowy lub zwrotniczy w mnowrzach przełożnikach
1.144		Punktyk otrzymania nakazu lub zgody
1.145		Dźwigęk sygnałów do semaforów z tarcz świetlnych
1.146		Dźwigęk semaforu jednoramiennego
1.147		Dźwigęk semaforu dwuramiennego
1.148		Dźwigęk semaforu czterogo wylęcznie jako dwuramiennego
1.149		Dźwigęk semaforu jednoramiennego lub dwuramiennego z tarczą ostrzegawczą
1.150		Dźwigęk semaforu jednoramiennego lub dwuramiennego z sprzęgłem elektrycznym
1.151		Dźwigęk semaforu jednoramiennego lub dwuramiennego z kontaktem
1.152		Dźwigęk tarczy ostrzegawczej dwuramiennej
1.153		Dźwigęk tarczy ostrzegawczej trzyramiennej
1.154		Dźwigęk tarczy ostrzegawczej dwuramiennej z pokazem zwanlnczym zmdnicym
1.155		Dźwigęk tarczy ostrzegawczej dwuramiennej z sprzęgłem elektrycznym
1.156		Dźwigęk tarczy ostrzegawczej trzyramiennej z sprzęgłem elektrycznym
1.157		Dźwigęk tarczy zapasowej
1.158		Dźwigęk tarczy manewrowej